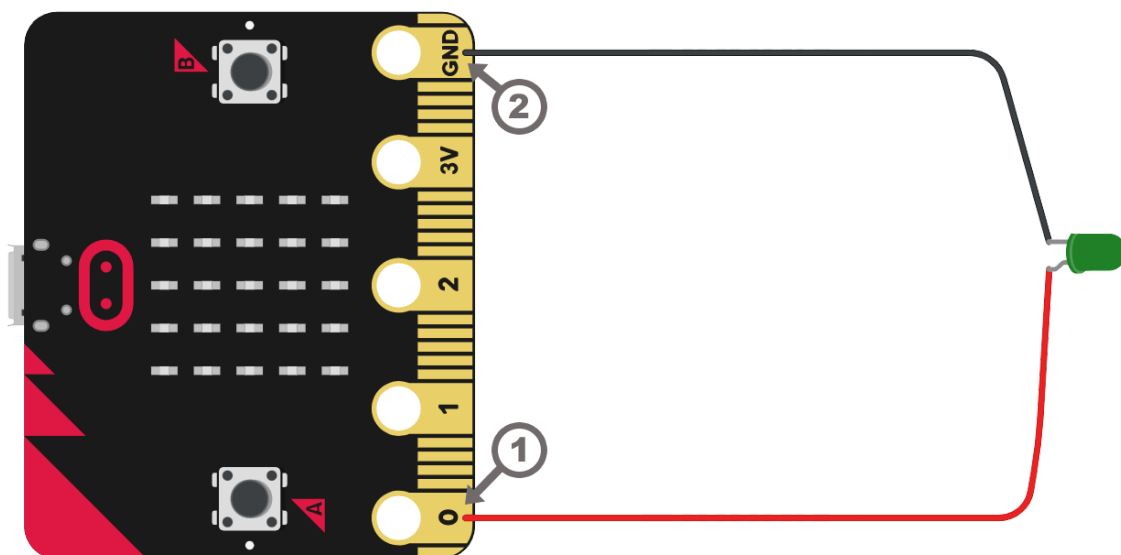


Creare il circuito del progetto



Lo schema a sinistra indica come collegare la luce LED alla scheda micro:bit.

Utilizzare alcuni ponticelli o clip a coccodrillo per collegare l'anodo (gamba più lunga) della luce LED al pin 0 (1) e il catodo (gamba più corta) al pin di terra (GND) (2).

Suggerimento: il colore delle luci a LED così come il colore dei fili è indicativo e non influisce sul circuito

Note: